

Lab Report #01

2021.05.04. 실험 보고서

과 목 : 논리회로설계및실험

분 반 : 공통

담당교수 : 김석윤_{교수님}


실 험 일 : 2021.05.04.

조 번 호 : 22

학 번 : 20163340 20193438

이 름 : 강 원 경 이 민 철


[그림 6]

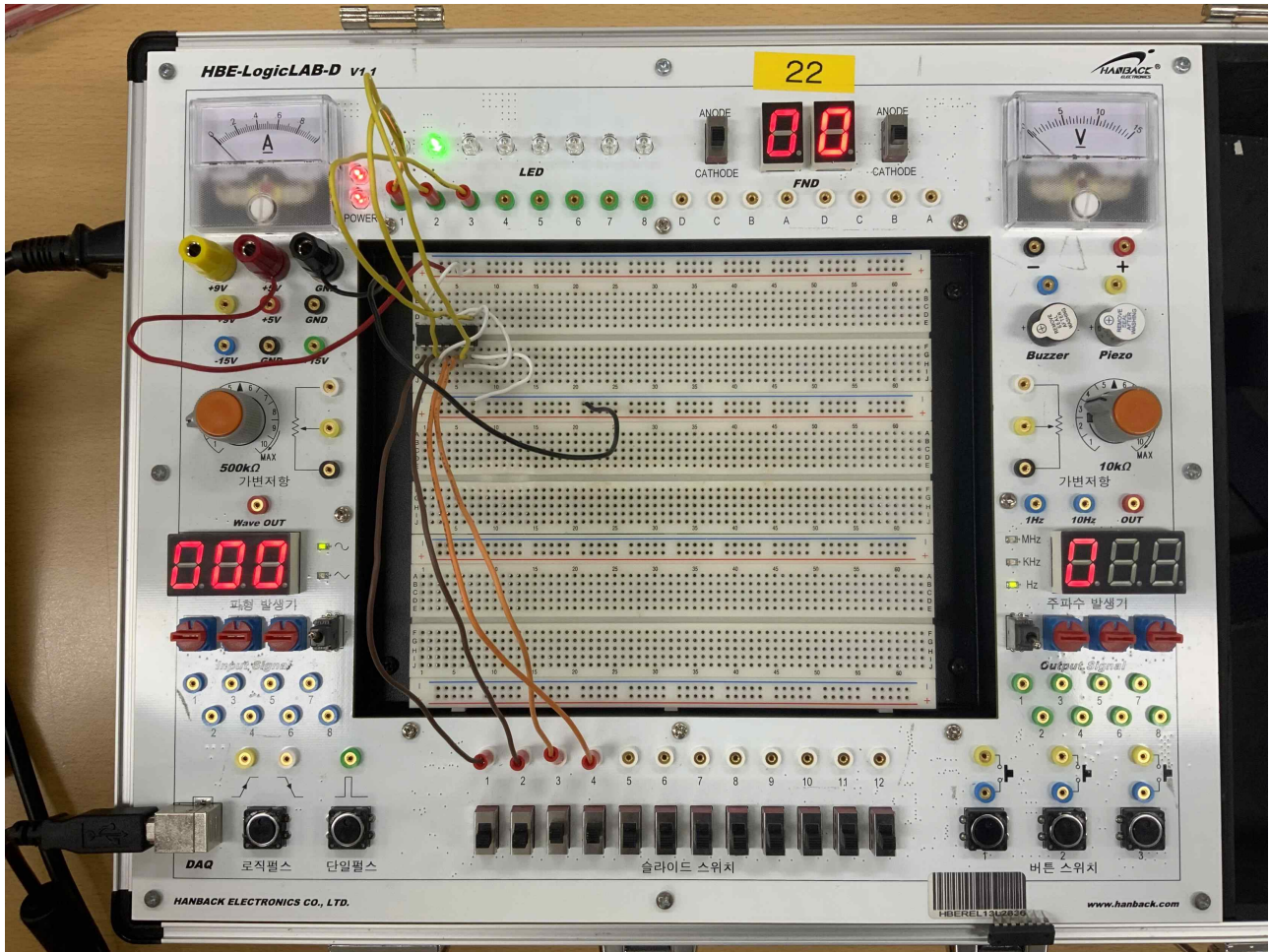

HBE-LogicallyLab-D 사진


A	B	C	D	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

진리표

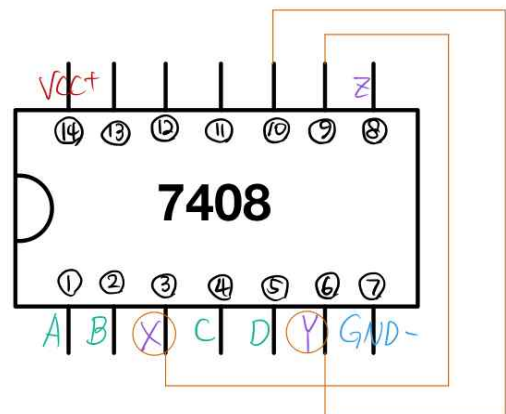

회로도


[그림 7]

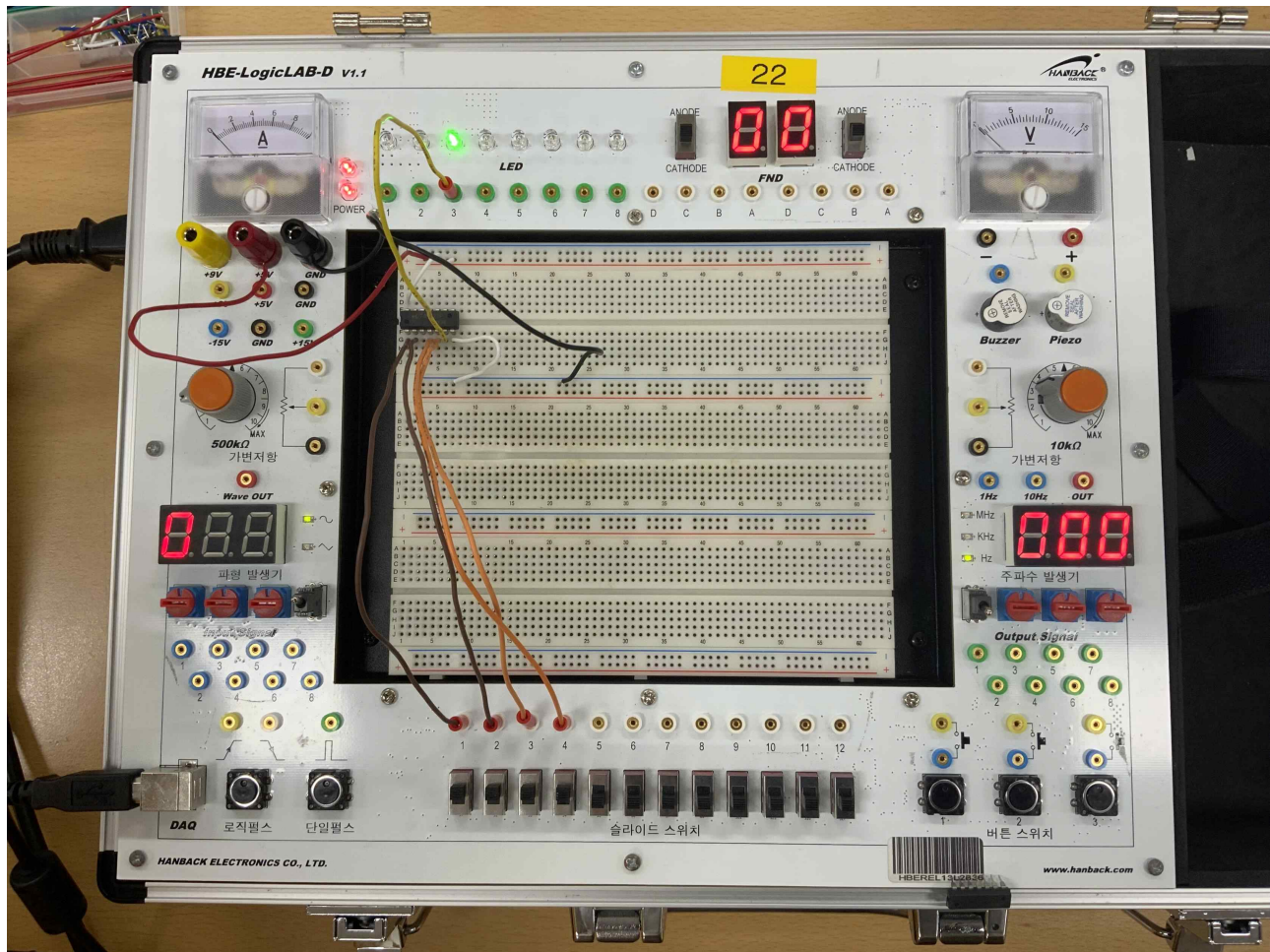

HBE-LogicLab-D 사진


A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

진리표

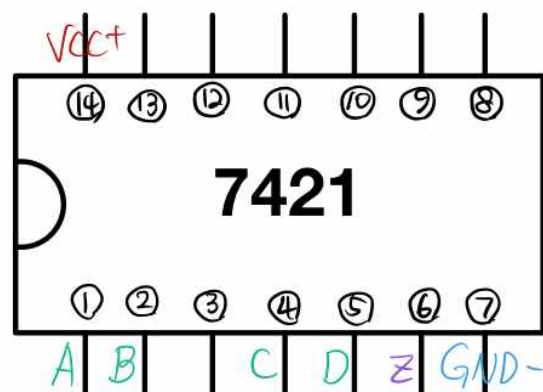

회로도


[그림 8]

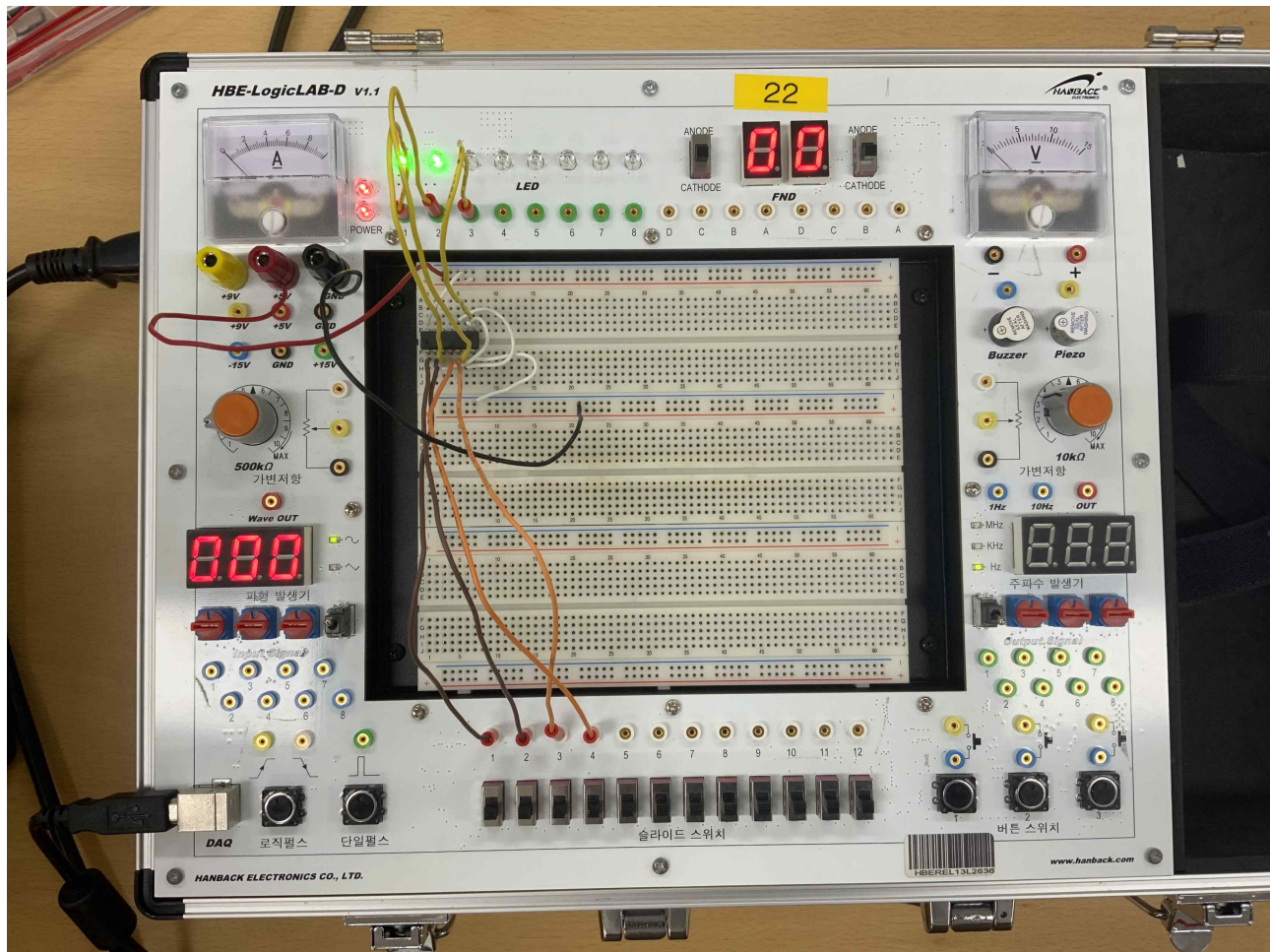

HBE-LogicaLab-D 사진


A	B	C	D	X	Y	Z
0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1

진리표

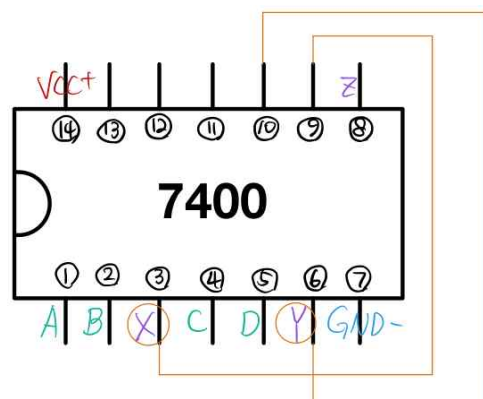

회로도


[그림 10]

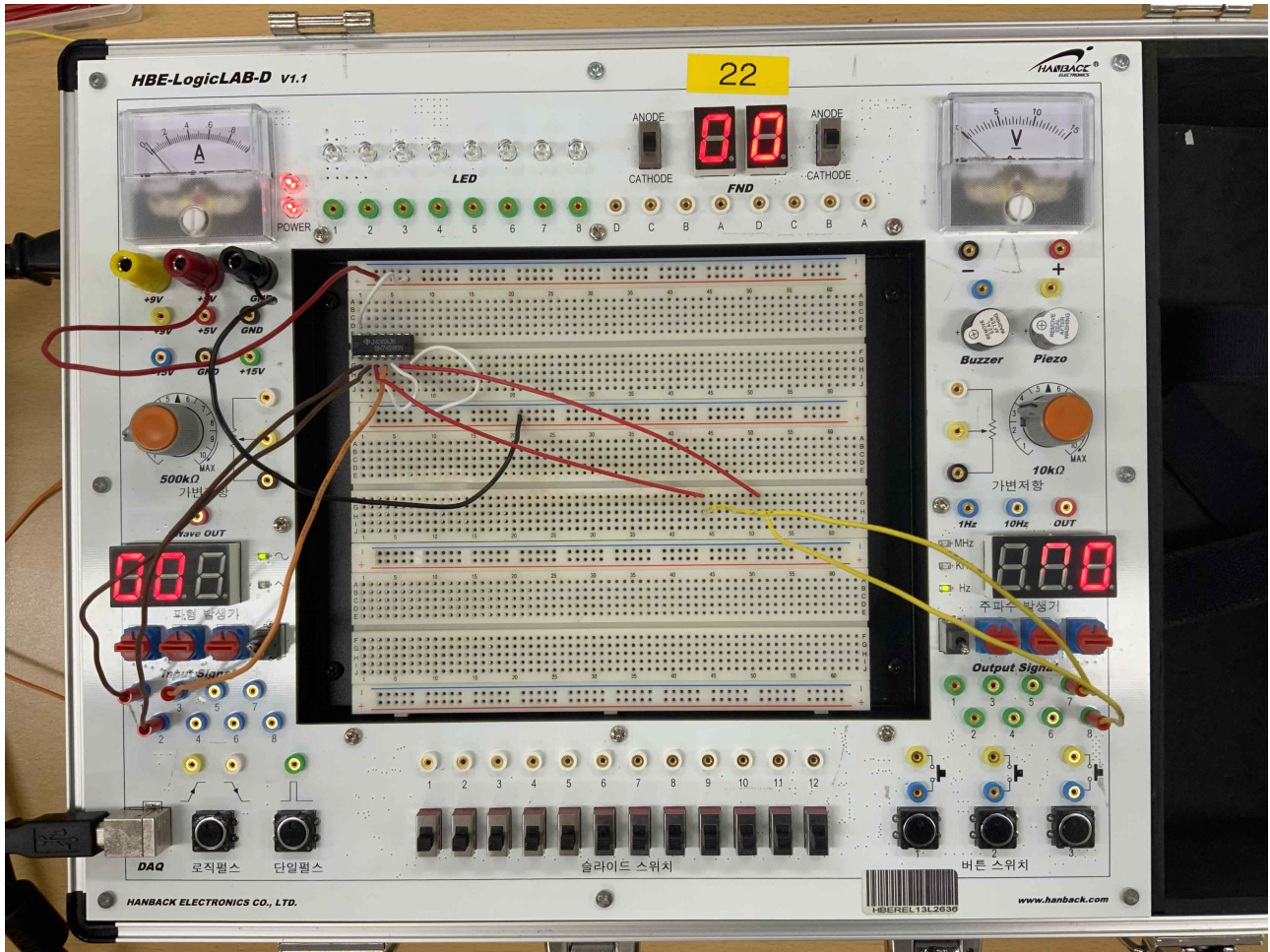


HBE-LogicLab-D 사진

A	B	C	X	Z
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

진리표

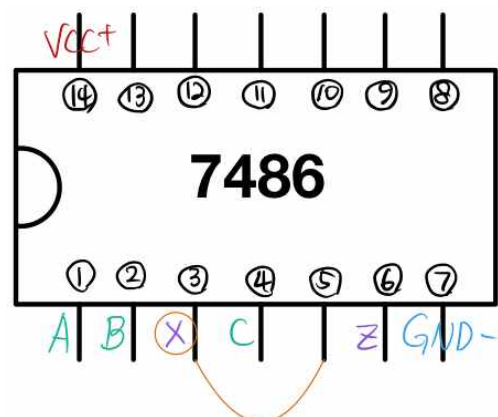

회로도

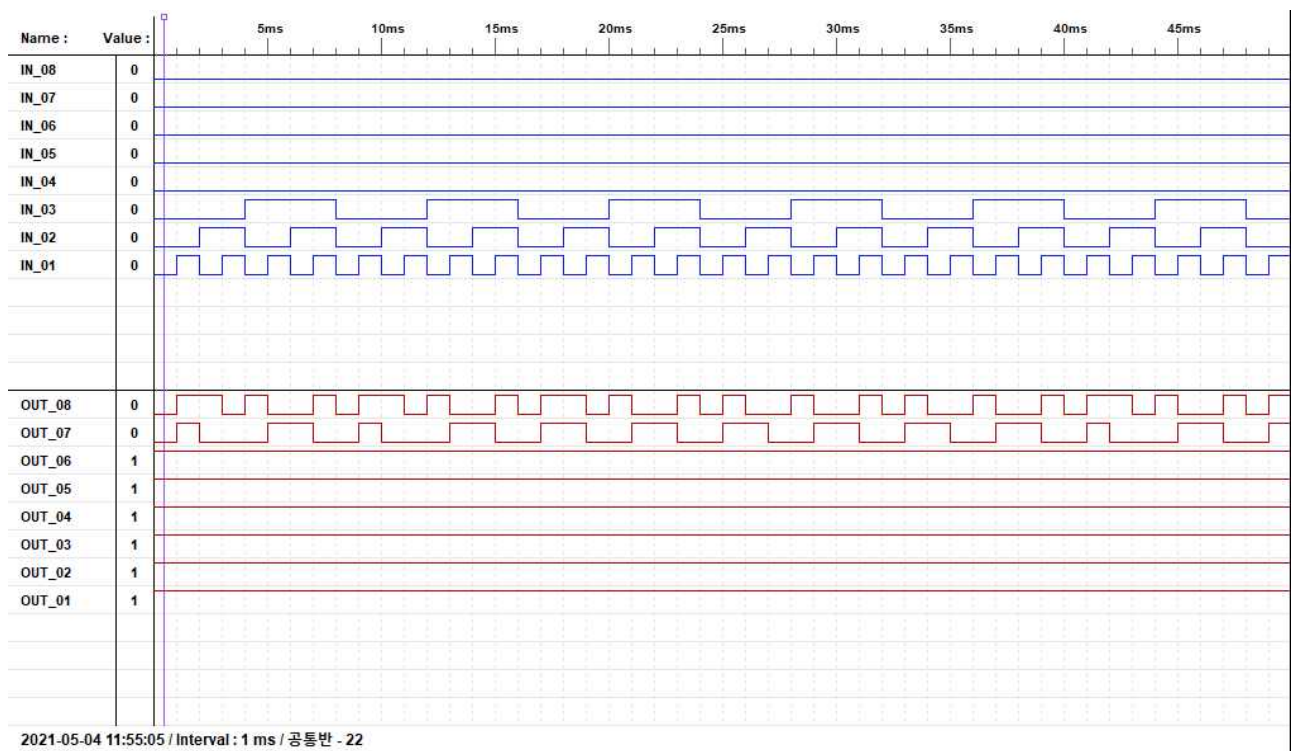

파형 사진