

Lab Report #02

2021.05.11. 실험 보고서

과 목 : 논리회로설계및실험

분 반 : 공통

담당교수 : 김석윤_{교수님}


실 험 일 : 2021.05.11.

조 번 호 : 22


학 번 : 20163340 20193438

이 름 : 강 원 경 이 민 철

1)

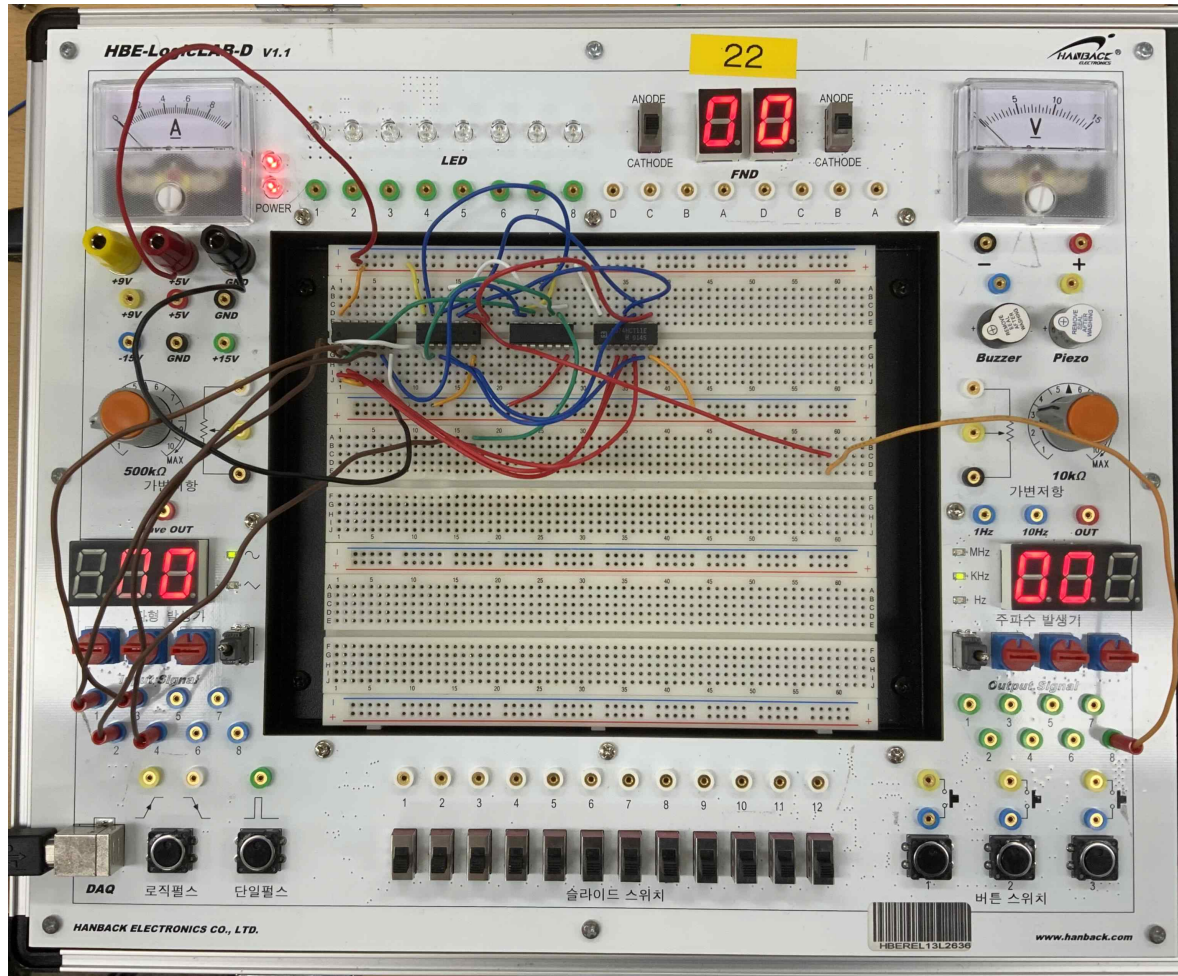


HBE-LogicLab-D 사진

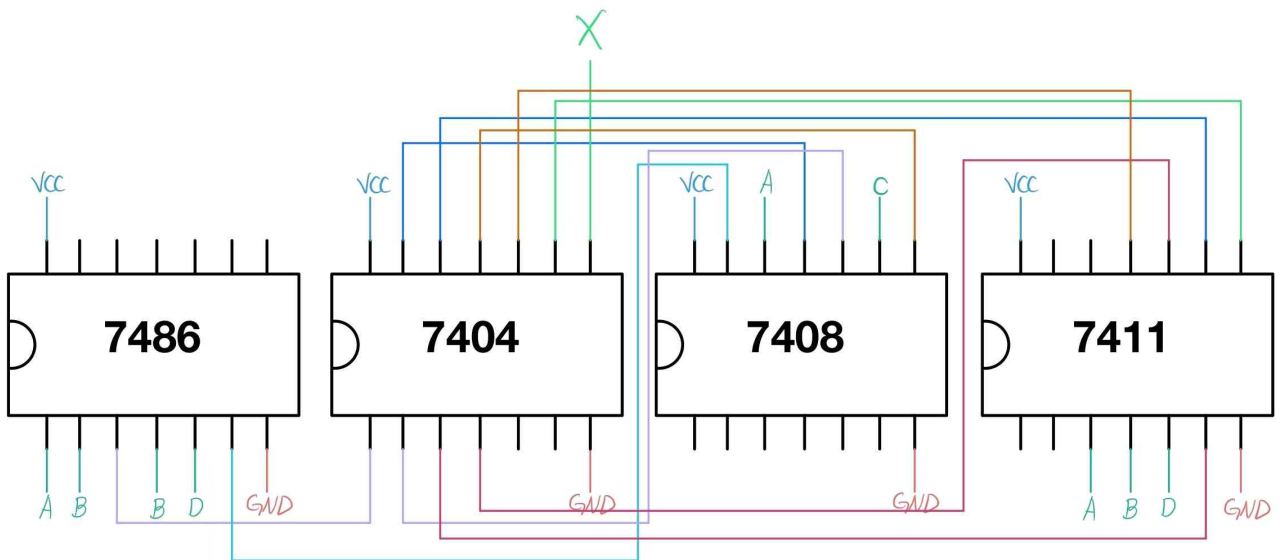

회로도

A	B	C	D	$B \oplus D$	$(A \oplus B)'$	$A \cdot (B \oplus D)$	$(A \oplus B)' \cdot C$	$A \cdot B \cdot D$	X
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	1	1

진리표

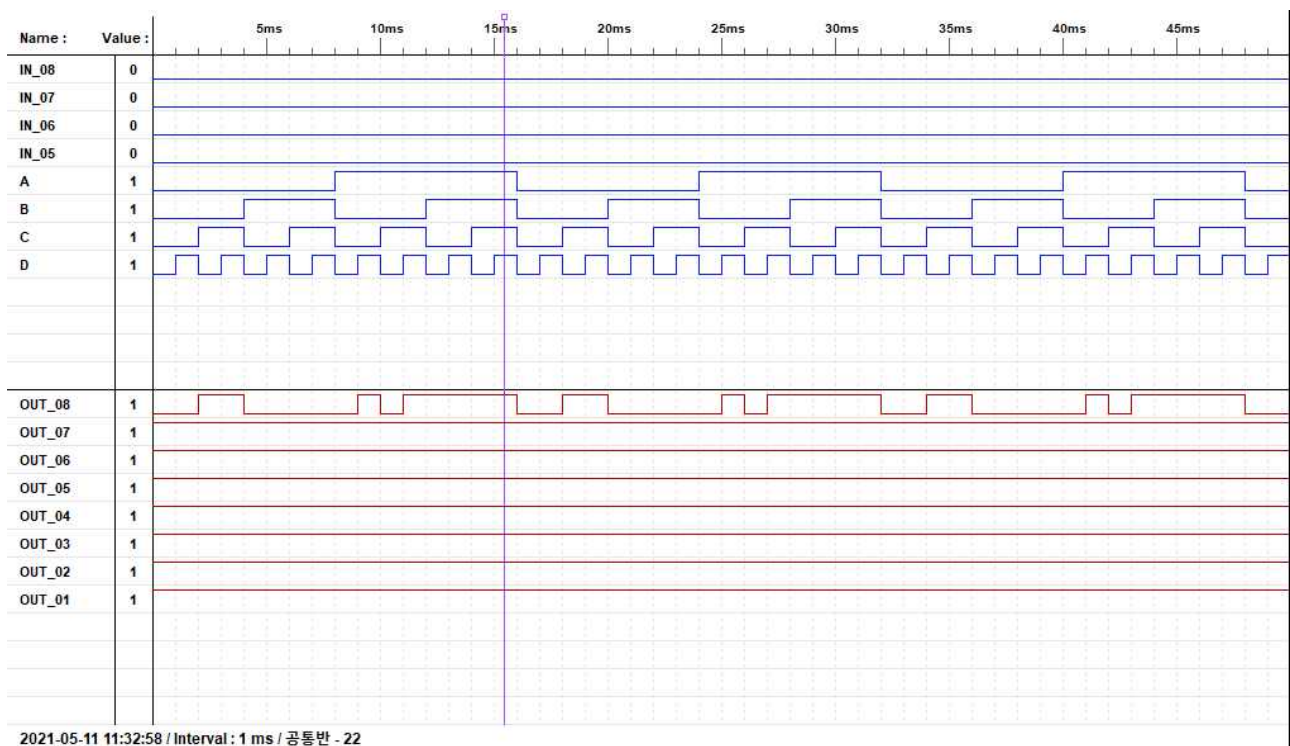

f1) Canonical form (Sum-of-Products) :

$$0010 + 0011 + 1011 + 1100 + 1101 + 1110 + 1111$$

$$= \sum m(2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$$


f2) Canonical form (Product-of-Sums) :

$$0000 + 0001 + 0100 + 0101 + 0110 + 0111 + 1000 + 1010$$

$$= \prod M(0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10)$$

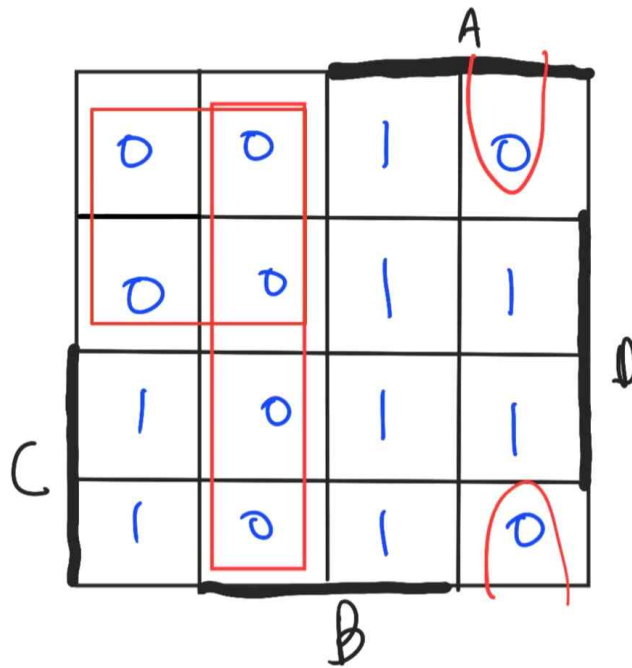
2)

Minimized product of sums : $(A' + B + D)(A + B')(A + C)$



A	B	C	D	A'+B+D	A+B'	A+C	X
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1


진리표

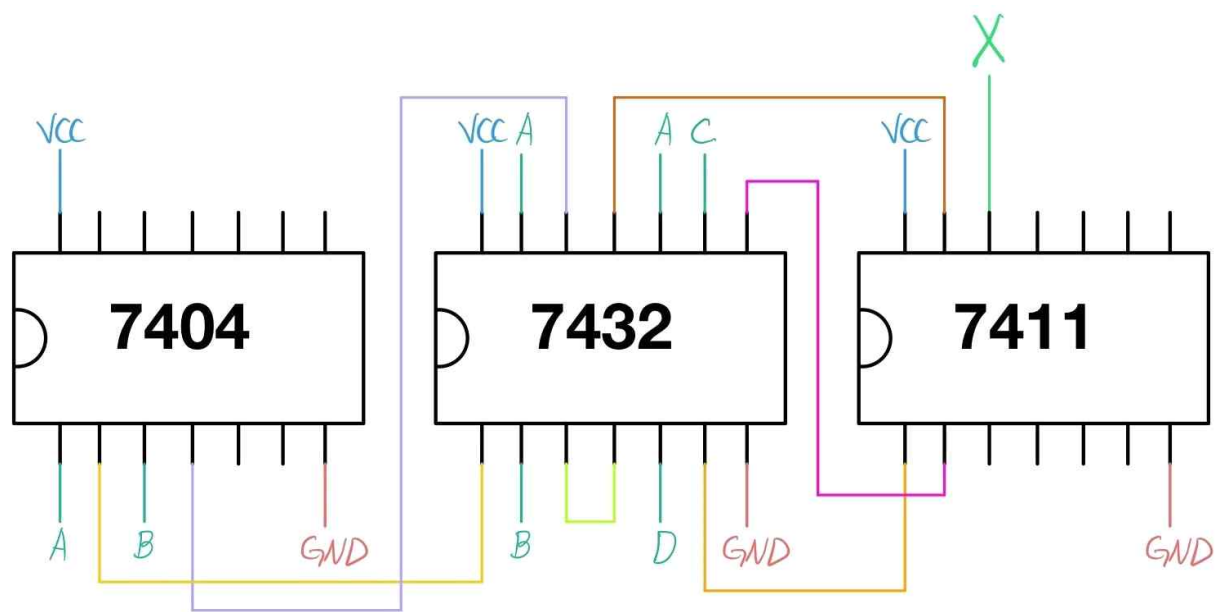

회로도

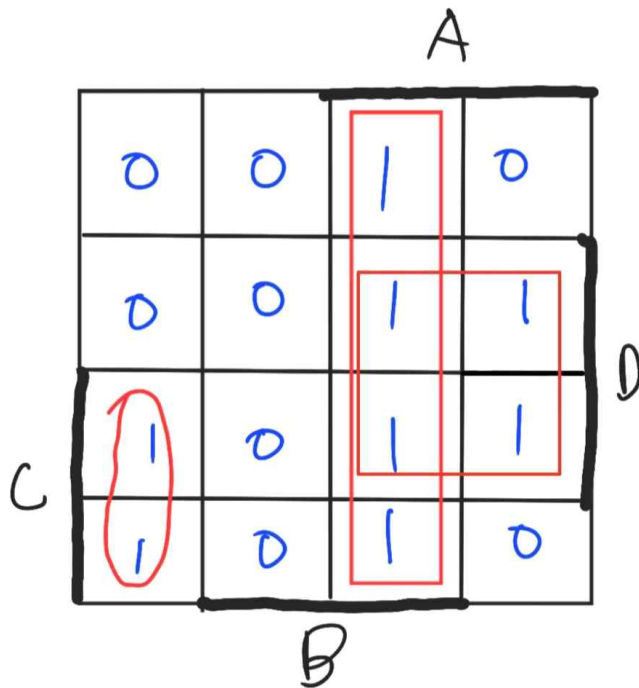
3)

Minimized sum of products : $AB+AD+A'B'C$



A	B	C	D	AB	AD	A'B'C	X
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1

진리표

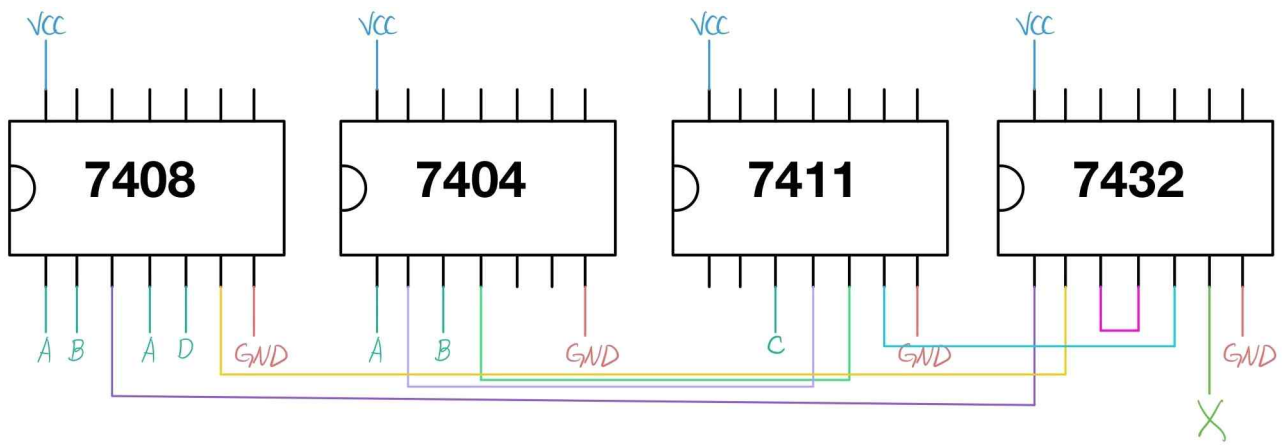

회로도